

Ad :


Öğrenci Numarası :

Soyad :


İmza :

SORULAR


1. D1 ve D2 diyotları ideal olmak üzere, Şekil 1'deki devrede V_i giriş sinyaline karşılık devrenin çıkış sinyali V_o aşağıdakilerden hangisidir?

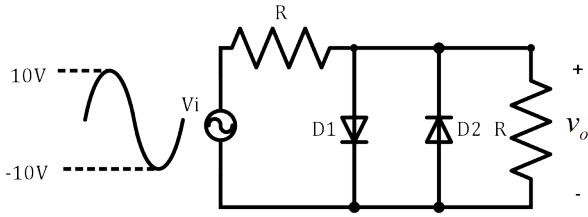


Şekil 1

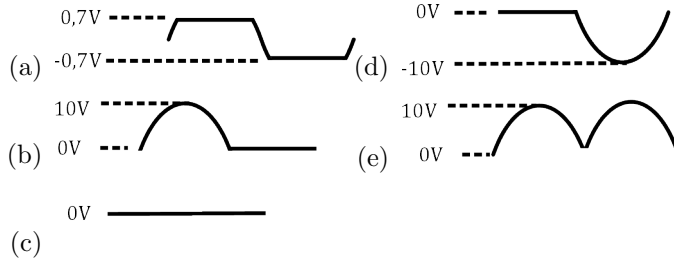


2. D1 ve D2 diyotları ideal olmak üzere, Şekil 2'deki devrede V_i giriş sinyaline karşılık devrenin çıkış sinyali V_o aşağıdakilerden hangisidir?

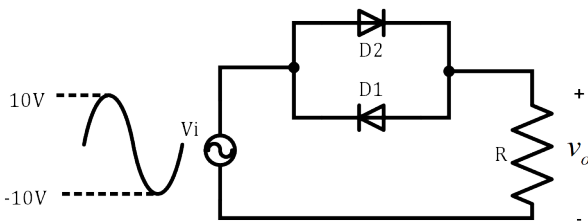


Şekil 2

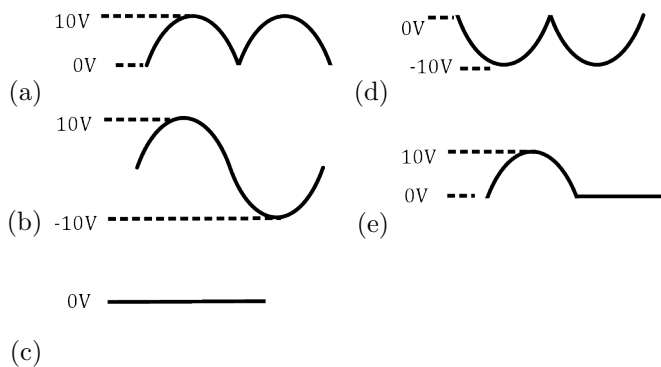


3. D1 silisyum diyot ve $V_B = 2.3V$ olmak üzere, Şekil 3'deki devrede V_i giriş sinyaline karşılık devrenin çıkış sinyali V_o aşağıdakilerden hangisidir?

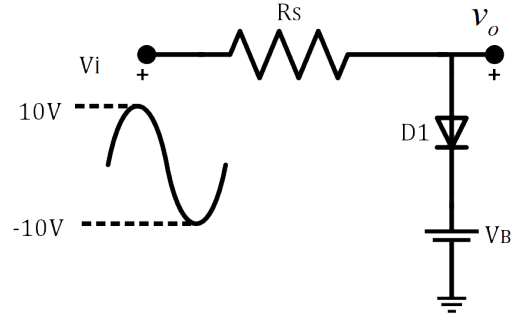

Şekil 3

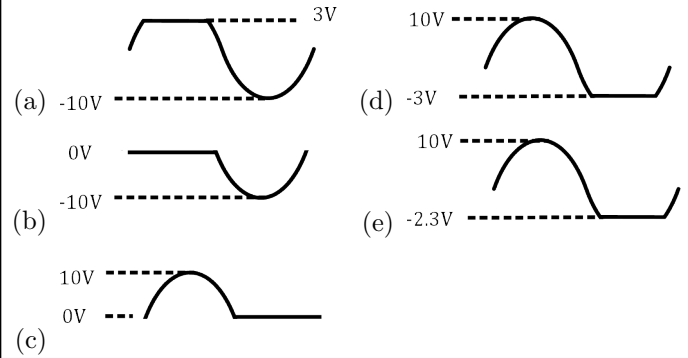


4. D1 ve D2 diyodu ideal, $V_i = 10V$, $R_1 = R_2 = 2K$, $R_L = 1K$ olmak üzere V_o kaç voltur?

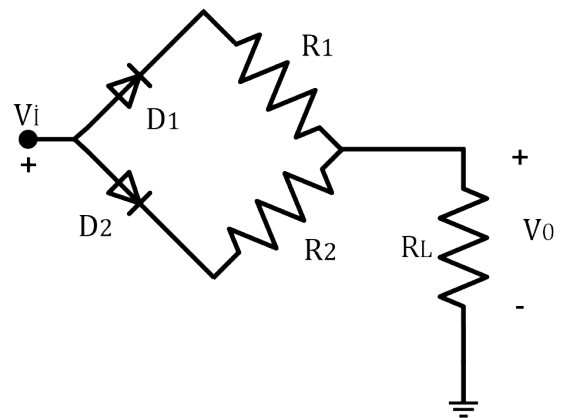


Şekil 4

- (a) 1V (d) 4V
(b) 2V (e) 5V
(c) 3V


5. D1, D2, D3 ve D4 diyodu ideal olmak üzere, Şekil 5'teki devrede V_i giriş sinyaline karşılık devrenin çıkış sinyali V_0 aşağıdakilerden hangisidir?

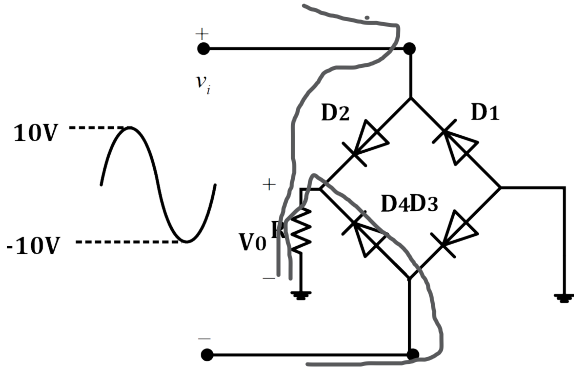

Şekil 5

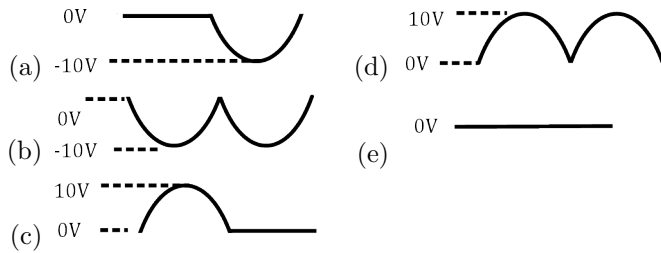

6. Şekil 6'daki T1 ve T2 transistörleri için bacak isimlendirmeleri ve katman bilgileri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

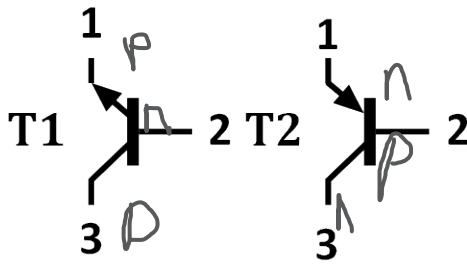

Şekil 6


	PNP T1				NPN T2				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
(a)	n	p	n	E	B	C	p	n	p
(b)	p	n	p	C	E	B	n	p	n
(c)	p	n	p	E	B	C	n	p	n
(d)	n	p	n	C	E	B	p	n	p
(e)	p	p	p	E	B	C	n	n	n

7. Ortak emetörlü transistör devresi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- (a) $I_C = \beta I_B$ (d) $I_E \cong I_C$
 (b) $I_E = (\beta + 1)I_B$
 (c) $I_E = I_B + I_C$ (e) $I_E = (\beta + 1)I_C$

$$I_E = I_B + I_C$$


8. Şekil 7'deki devrede $V_C = 10V$ olabilmesi için kollektör direncinin (R_C) değeri ne olmalıdır? $\beta = 100$, $I_C = 3.635mA$, $V_{CC} = 20V$

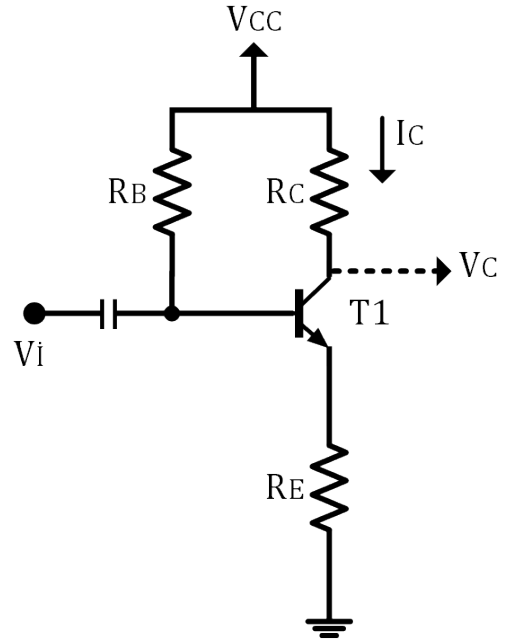

Şekil 7

- (a) 1100 Ω (d) 2750 Ω
 (b) 2000 Ω
 (c) 400 Ω (e) 3750 Ω


9. Şekil 8'deki devrede I_C akımı yaklaşık analiz yöntemine göre aşağıdakilerden hangisidir? $V_{CC} = 22V$, $R_C = 10k \Omega$, $R_E = 1.5k \Omega$, $V_B = 2V$

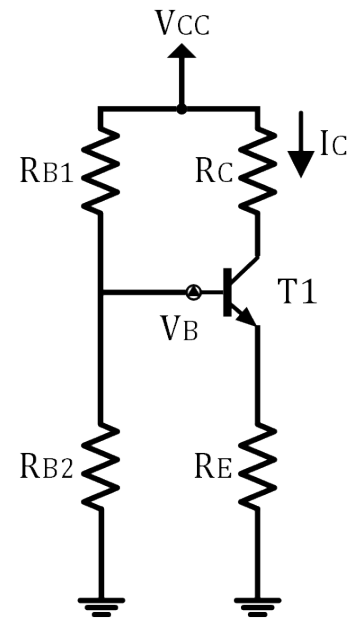

Şekil 8

- (a) 1.7mA (d) 0.657mA
 (b) 2.2mA
 (c) 0.950mA (e) 0.867mA

10. Şekil 9'daki T1 ve T2 transistörlerinin aktif bölgede olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerde hangisi doğrudur?

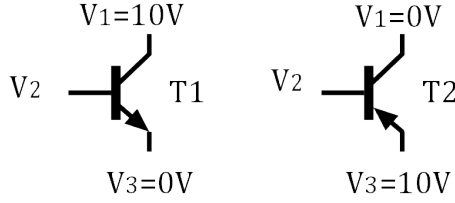

Şekil 9

	T1		T2	
	V_2	V_{CE}	V_2	V_{EC}
(a)	0.7V	10V	9.3V	10V
(b)	10V	0.7V	-10V	9.3V
(c)	9.3V	-10V	0.7V	10V
(d)	-10V	9.3V	10V	-0.7V
(e)	-0.7V	10V	9.3V	-10V

11. Bir JFET için $I \rightarrow V_{GS} = 0$ ve $II \rightarrow V_{GS} \geq V_p$ durumları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

	I	II
(a)	$I_D = I_{DSS}$	$I_D = 0$
(b)	$I_D < I_{DSS}$	$I_D = 0$
(c)	$I_D = I_{DSS}$	$I_D < I_{DSS}$
(d)	$I_D = 0$	$I_D = I_{DSS}$
(e)	$I_D = I_{DSS}$	$I_D = I_{DSS}$

12. Kısılma gerilimi $V_p = -5V$, akaç-kaynak doyma akımı $I_{DSS} = 10mA$ olan n kanallı JFET'in akaç akımı (I_D), $V_{GS} = -1.2V$ için aşağıdakilerden hangisidir?


- (a) 7.6mA
(b) 10mA
(c) 15.37mA
(d) 5.77mA
(e) 3.77mA

13. N kanallı kanal oluşturmali eşik değeri $V_T = 2.5V$ ve $K = 0.3mA/V^2$ olan bir MOSFET için $V_{GS} = 4V$ olduğu bir devrede I_D akımı aşağıdakilerden hangisidir?

- (a) 12.675mA
(b) 0.675mA
(c) 0.45mA
(d) -1.95mA
(e) -0.45mA

14. Şekil 10'daki devrede, $V_{DD} = 10V$, $R_D = 1k\Omega$, $R_G = 100M\Omega$, $I_{DSS} = 7.5mA$, ve $V_p = -2.5V$ olmak üzere, I_D ve V_D aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

	I_D	V_D
(a)	2.5	10
(b)	5	5
(c)	7.5	2.5
(d)	10	2.5
(e)	7.5	7.5

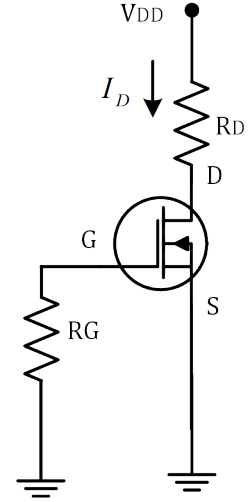

Şekil 10

15. JFET, kanal ayarlamalı MOSFET ve kanal oluşturmali MOSFET için $I_D - V_{GS}$ arasındaki bağlantı için aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

JFET	Kanal Ayarlamalı MOSFET	Kanal Oluşturmali MOSFET
(a) Ters orantılı	Doğru orantılı	Doğru orantılı
(b) Ters orantılı	Ters orantılı	Doğru orantılı
(c) Ters orantılı	Ters orantılı	Ters orantılı
(d) Doğru orantılı	Ters orantılı	Doğru orantılı
(e) Ters orantılı	Doğru orantılı	Ters orantılı

16. Bir MOSFET'e ait transfer karakteristik eğrisi için değerler Tablo 1 ve 2'de verilmiştir. Bu değerlere göre I_{DQ} ve V_{GSQ} aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Tablo 1

V_{GS} (V)	I_D (mA)
3	0
5	1.2
7	4.8
9	10.8


Tablo 2

I_D (mA)	V_{GS} (V)
0	12
6	0

	I_{DQ} (mA)	V_{GSQ} (V)
(a)	5.3	1.9
(b)	4.1	8.3
(c)	1.5	11
(d)	7.2	8.1
(e)	2.9	6.1

Soru 17-19

17-19 numaralı sorular Şekil 11'e göre yapılacaktır.

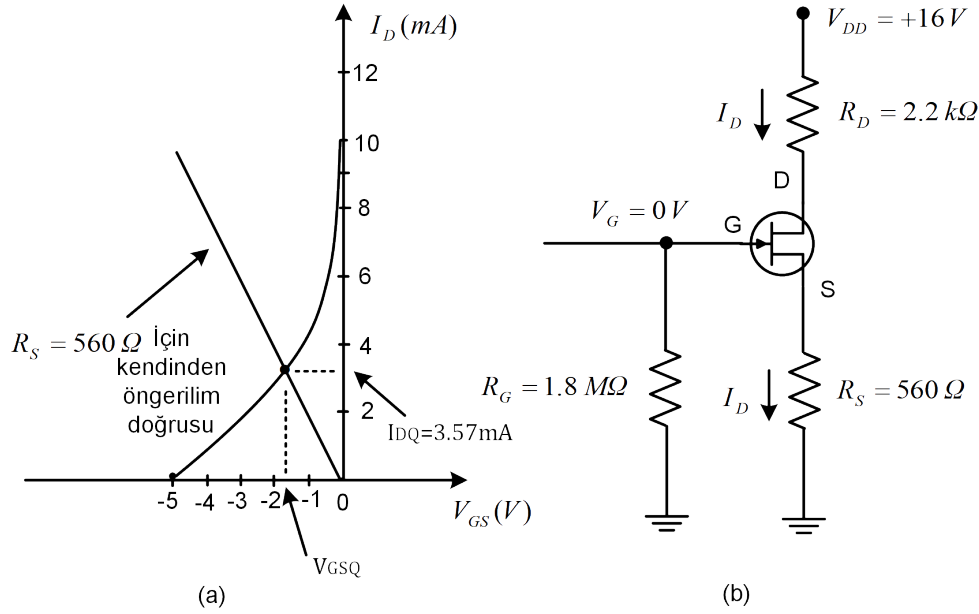

Şekil 11

17. Şekil 11 - (b)'deki JFET'e ait I_{DSS} değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- (a) $2mA$
 (b) $4mA$
 (c) $0mA$
 (d) $10mA$
 (e) $-10mA$


18. Şekil 11 - (b)'deki JFET'e ait V_p değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- (a) $0V$
 (b) $-1V$
 (c) $-5V$
 (d) $5V$
 (e) $-3V$

19. Şekil 11 - (b)'deki JFET'e ait V_{DS} değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- (a) $8.96V$
 (b) $-6.146V$
 (c) $-8.96V$
 (d) $-6.146V$
 (e) $0V$

20. Şekil 12'deki devrede $I_D = 6.9mA$ ise V_{DS} gerilimi aşağıdakilerden hangisidir?

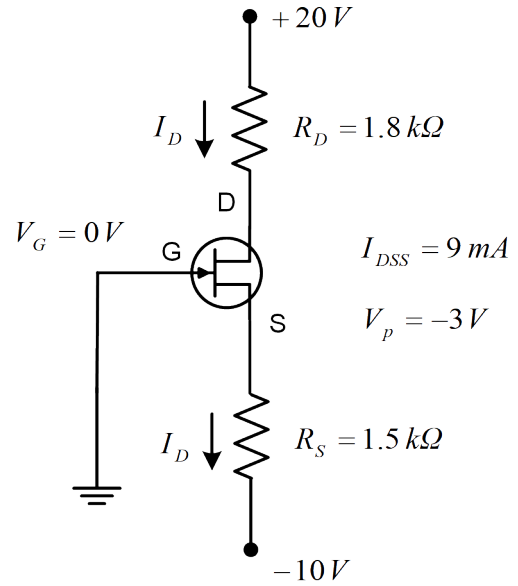

Şekil 12

- (a) $-0.35V$
 (b) $5.78V$
 (c) $7.23V$
 (d) $0.35V$
 (e) $7.58V$

Süre 80 dakika

Başarılar ©

Dr. Öğr. Üyesi Serap KAZAN

Arş. Gör. Dr. Muhammed Kürşad UÇAR