



- Anasayfa
- Soru Bankası
- Sınav Yönetimi


Oturum Başlangıç-Bitiş Tarihleri: 21.01.2021 10:04:12 - 21.01.2021 12:03:13

✓ Doğru ✗ Yanlış ? Boş / Açık Uçlu ↺ İptal

21.01.2021 10:04:19 21.01.2021 12:00:42 21.01.2021 10:57:07

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 1 (Sıra: 13)

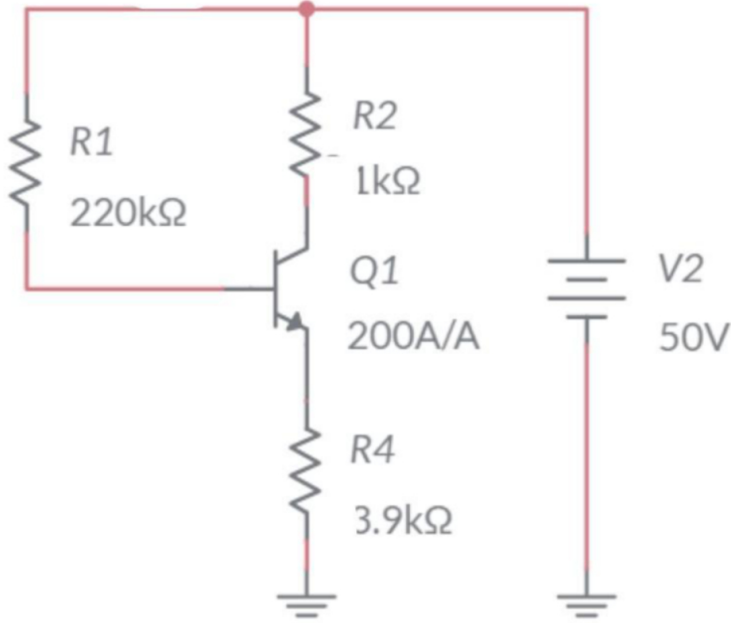

I_B μA cinsinden hangisidir?


- A 49,10
- B 22,3
- C 14,64
- D 54,67
- E 4,62

21.01.2021 10:04:26 21.01.2021 11:26:57 21.01.2021 10:58:05

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 2 (Sıra: 16)



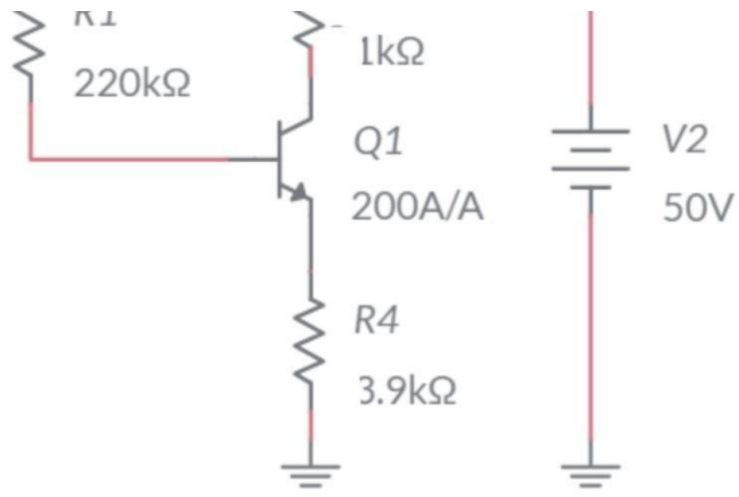


V_B hangisidir?

- A ☐ Hiçbiri
- B ☐ 14,38
- C ☒ 38,49
- D ☐ 25,46
- E ☐ 5,42

21.01.2021 10:12:50 21.01.2021 11:37:36 21.01.2021 10:58:24

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 3 (Sıra: 15)

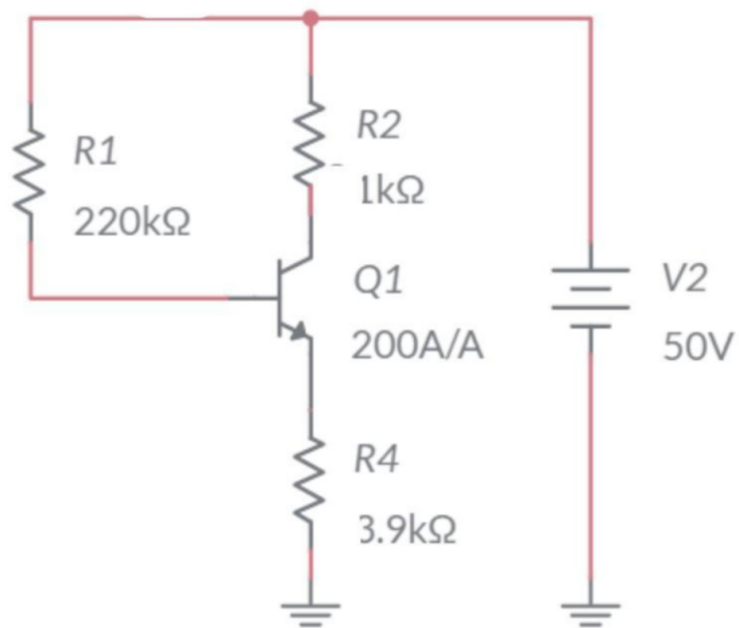

V_{CE} hangisidir?

A ☐ 21,38

B ☒ 1,68

C ☐ 12,54


D ☐ Hiçbiri

E ☐ 35,42

21.01.2021 10:12:52 21.01.2021 12:01:03 21.01.2021 10:57:32

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 4 (Sıra: 14)

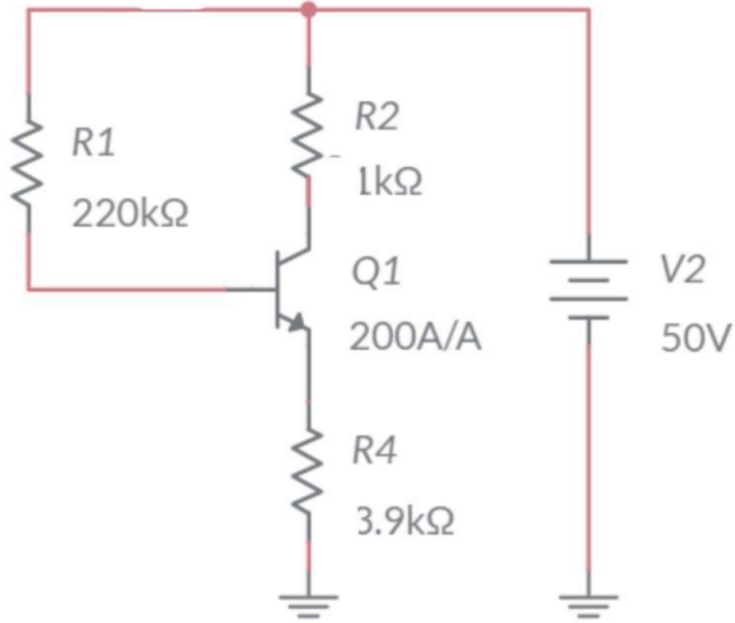

I_C mA cinsinden hangisidir?

A ☐ 24,86

B ☐ Hiçbiri

C ☐ 15,76


D ☒ 9,82

E ☐ 32,25

21.01.2021 10:12:53 21.01.2021 12:01:01 21.01.2021 10:13:03

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 5 (Sıra: 4)

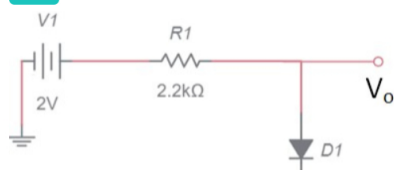




Vo' nun değeri hangisidir?

- A ☐ Hiçbiri
- B ☐ 4
- C ☐ -2
- D ☒ 2
- E ☐ 6

21.01.2021 10:13:13 21.01.2021 12:01:00 21.01.2021 11:01:40

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 6(Sıra: 17)

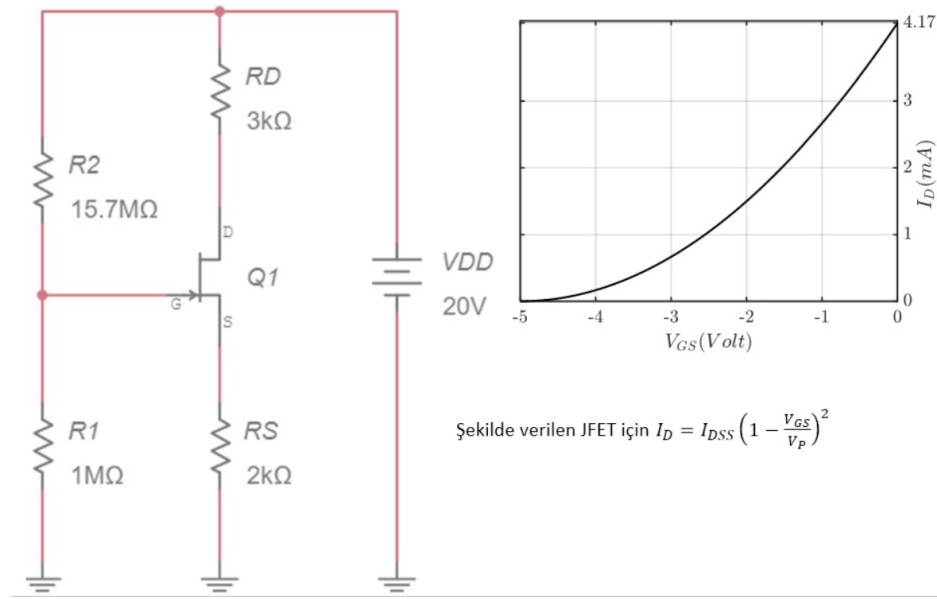

V_G hangisidir?


- A ☐ Hiçbiri
- B ☒ 1,2
- C ☐ 8
- D ☐ 18,8
- E ☐ 12

21.01.2021 10:13:15 21.01.2021 12:01:00 21.01.2021 11:34:57

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 7(Sıra: 19)



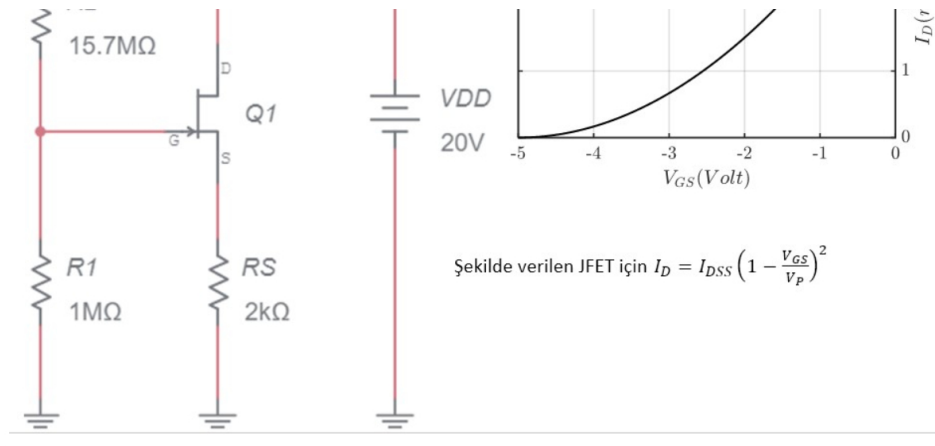


I_D mA cinsinden hangisidir?

- A ☒ 1,57
- B ☐ 1,465
- C ☐ 2,18
- D ☐ Hiçbiri
- E ☐ 1,2

21.01.2021 10:13:16 21.01.2021 12:00:56 21.01.2021 11:01:56

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 8 (Sıra: 21)

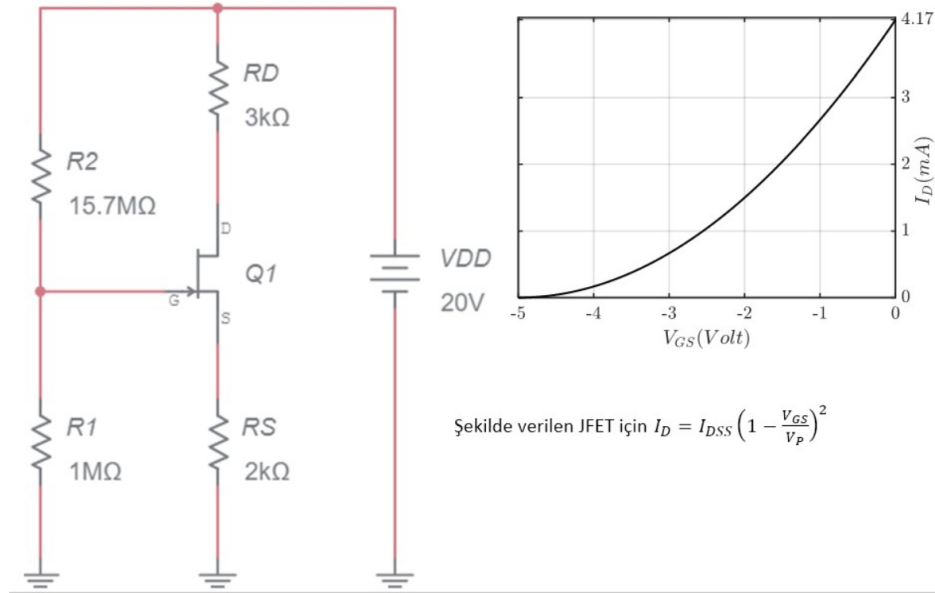

$V_P = -1,2V$ tur.


- A ☐ Doğru
- B ☒ Yanlış

21.01.2021 10:13:17 21.01.2021 12:00:54 21.01.2021 11:33:22

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 9 (Sıra: 18)



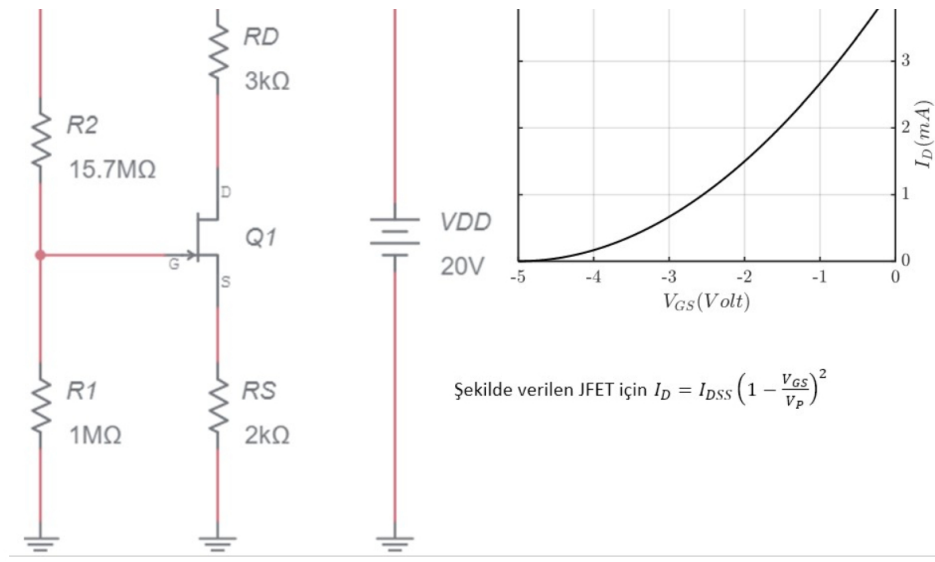


V_{GS} hangisidir?

- A ☐ -3,15
- B ☒ -1,93
- C ☐ -1,2
- D ☐ -1,73
- E ☐ Hiçbiri

21.01.2021 10:13:19 21.01.2021 12:00:53 21.01.2021 11:34:28

Soru Puanı: 4,00


✓ Soru 10 (Sıra: 20)

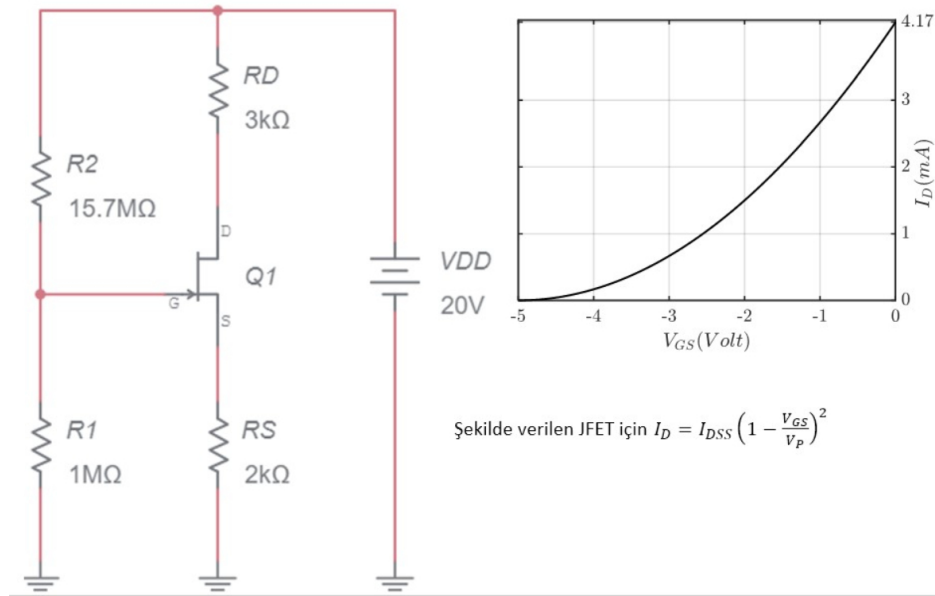

V_{DS} hangisidir?

- A ☐ 15,29
- B ☒ Hiçbiri
- C ☐ 16,86
- D ☐ 15,12
- E ☐ 11,15

✓ Soru 11 (Sıra: 2)

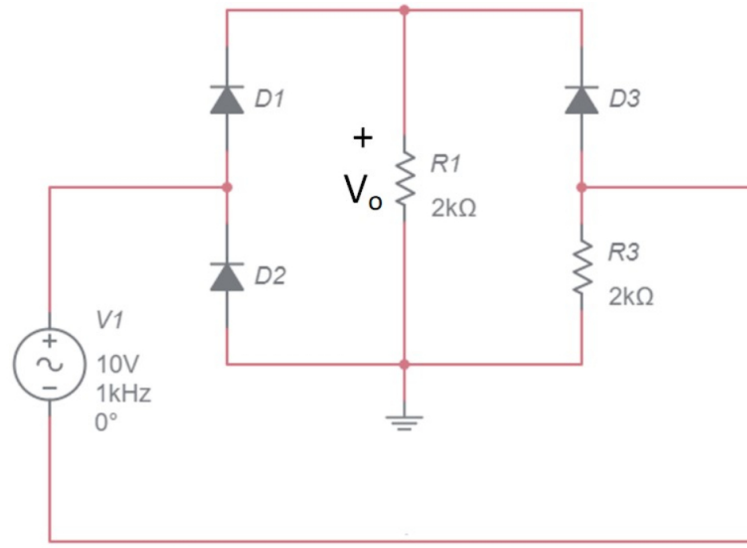

$V1 = 10 \sin(2000\pi t)$ ve Diyotlar idealdır.

Pozitif alternansta V_o ' in maksimum değeri hangisidir?

A ☐ Hiçbiri


B ☒ 5

C ☐ 10

D ☐ 0

E ☐ 5/2

✓ Soru 12 (Sıra: 1)

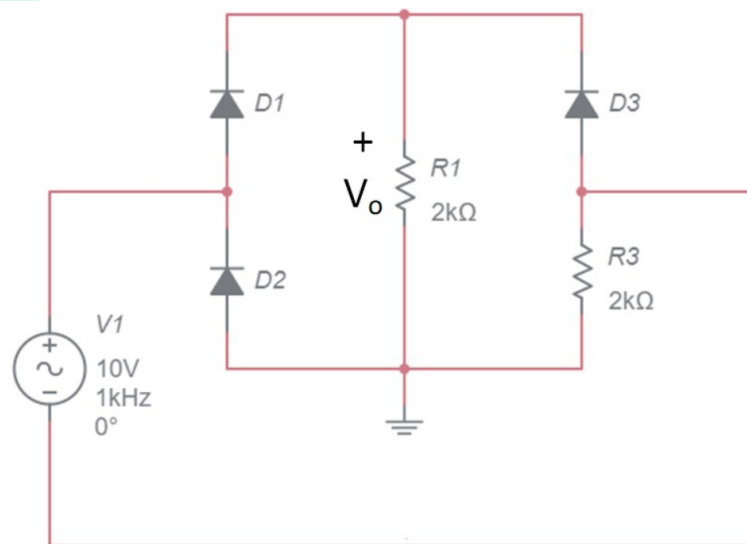

$V1 = 10 \sin(2000\pi t)$ ve Diyotlar idealdır.


Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A ☐ Pozitif alternansta D1 ve D2 tıkamada, D3 iletimdedir.
- B ☐ Negatif alternansta D1 ve D2 iletimde, D3 tıkamadadır.
- C ☐ Negatif alternansta D1 iletimde, D2 ve D3 tıkamadadır.
- D ☐ Hiçbiri
- E ☒ Pozitif alternansta D1 iletimde, D2 ve D3 tıkamadadır.

21.01.2021 10:13:24 21.01.2021 12:00:48 21.01.2021 11:30:42

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 13 (Sıra: 3)

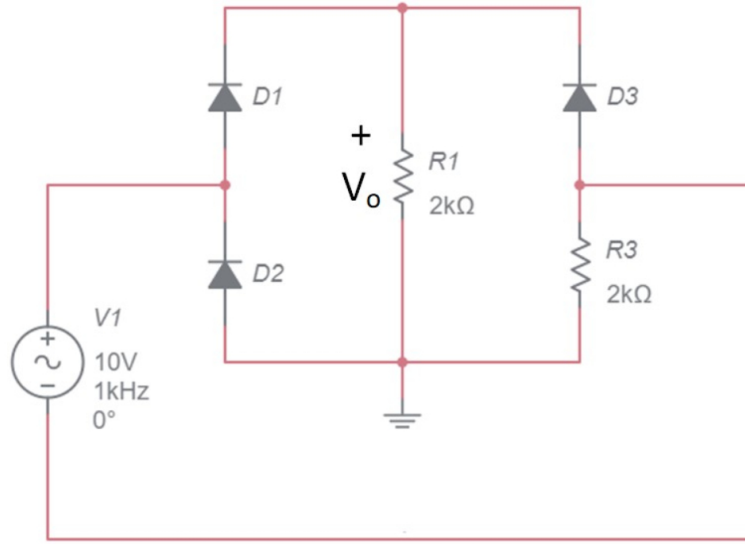

$V1 = 10 \sin(2000\pi t)$ ve Diyotlar idealdır.


Negatif alternansta V_o ' ın maksimum değeri hangisidir?

- A ☐ 0
- B ☐ Hiçbiri
- C ☐ 5/2
- D ☒ 10
- E ☐ 5

21.01.2021 10:13:27 21.01.2021 12:00:45 21.01.2021 11:00:17

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 14 (Sıra: 5)

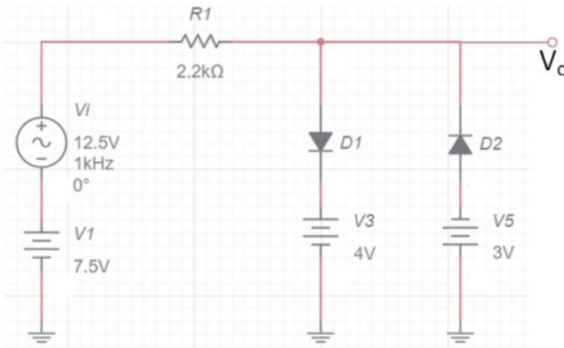

$V1 = 12.5 \sin(2000\pi t)$
Diyotlar ideal.

Pozitif alternansta D1 tıkmada, D2 iletimdedir.


A ☒ Yanlış

B ☐ Doğru

21.01.2021 10:13:28 21.01.2021 12:01:06 21.01.2021 11:54:47




Soru Puanı: 4,00



✓ Soru 15 (Sıra: 6)

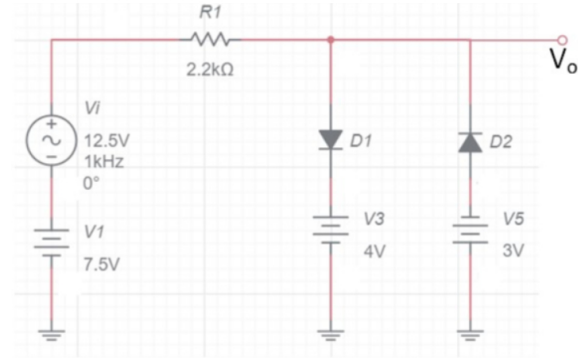

$V1 = 12,5 \sin(2000\pi t)$
Diyotlar ideal.

V_0 aşağıdakilerden hangisidir?

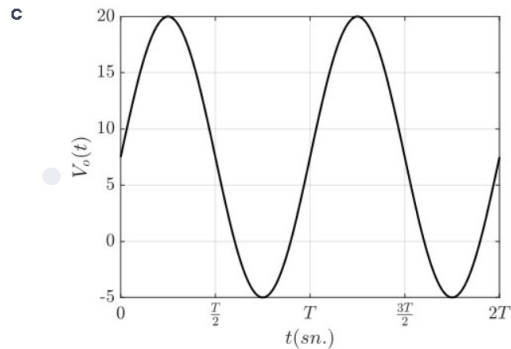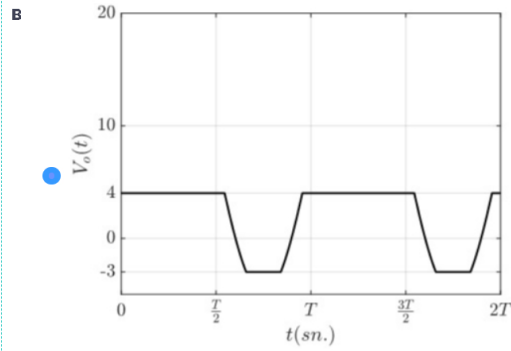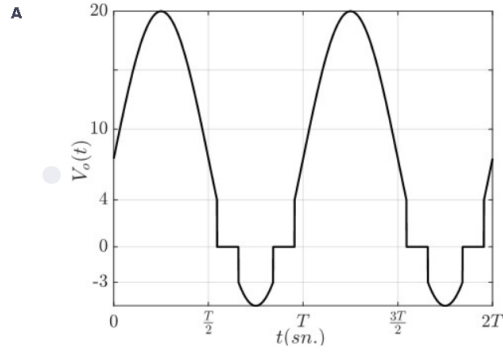


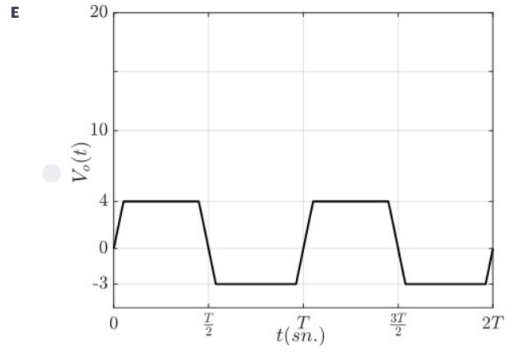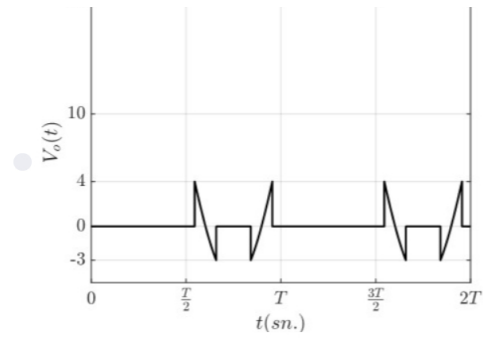

21.01.2021 10:13:29 21.01.2021 12:01:05 21.01.2021 11:01:10

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 16 (Sıra: 25)

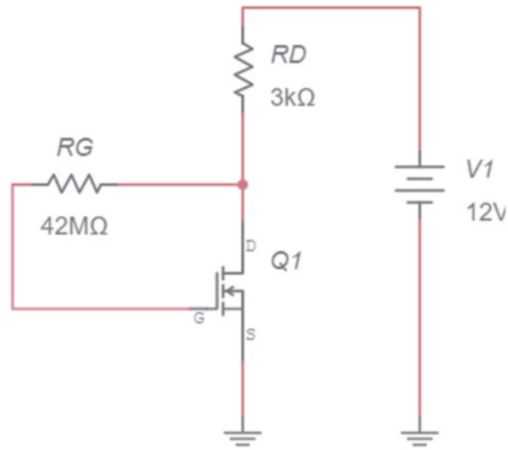

Şekilde verilen MOSFET için $I_D = 8 \times 10^{-4} (V_{GS} - 4)^2$

$V_{GS} = 6V$ ve $I_D = 2mA$ olması için V_T hangisi olabilir?


- A ☐ 5,21
- B ☐ 6,28
- C ☐ 7,58
- D ☒ 4,42
- E ☐ 7

21.01.2021 10:13:30 21.01.2021 12:02:29 21.01.2021 12:02:31

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 17 (Sıra: 22)



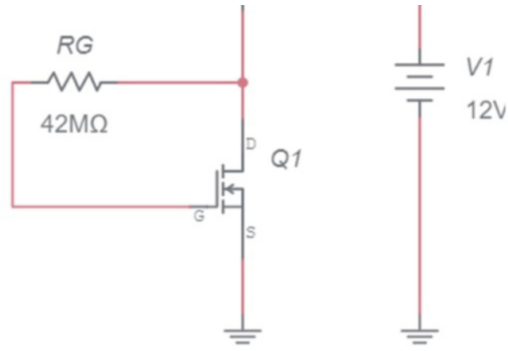

Şekilde verilen MOSFET için $I_D = 8 \times 10^{-4}(V_{GS} - 4)^2$


V_{GS} hangisidir?

- A ☐ 0,7
- B ☒ 5,62
- C ☐ 9,6
- D ☐ 1,96
- E ☐ 11,99

21.01.2021 10:13:31 21.01.2021 12:02:27 21.01.2021 11:59:12

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 18 (Sıra: 24)

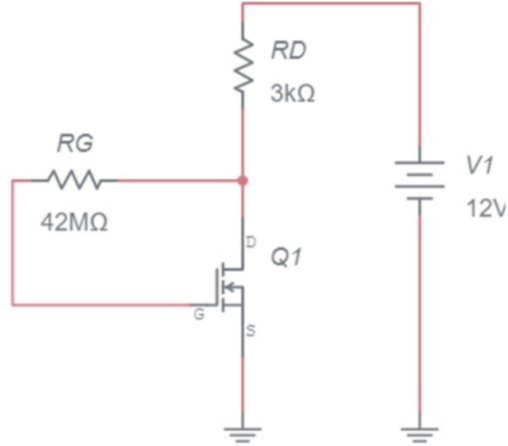

Şekilde verilen MOSFET için $I_D = 8 \times 10^{-4}(V_{GS} - 4)^2$


$V_{DS} = V_{GS}$ dir.


- A ☐ Yanlış
- B ☒ Doğru

21.01.2021 10:13:31 21.01.2021 12:02:26 21.01.2021 12:01:12

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 19 (Sıra: 23)

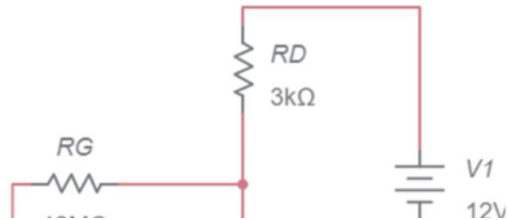

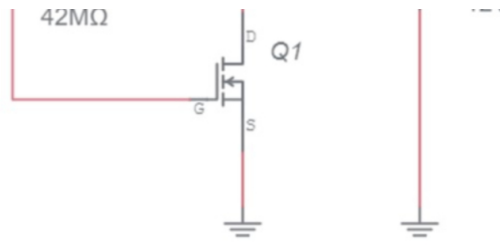

Şekilde verilen MOSFET için $I_D = 8 \times 10^{-4}(V_{GS} - 4)^2$


I_D (mA) cinsinden hangisidir?

- A ☐ 2,9E-4
- B ☐ 0,8
- C ☐ 0
- D ☒ 2,13
- E ☐ 4

21.01.2021 10:13:32 21.01.2021 12:02:14 21.01.2021 10:32:26

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 20 (Sıra: 11)

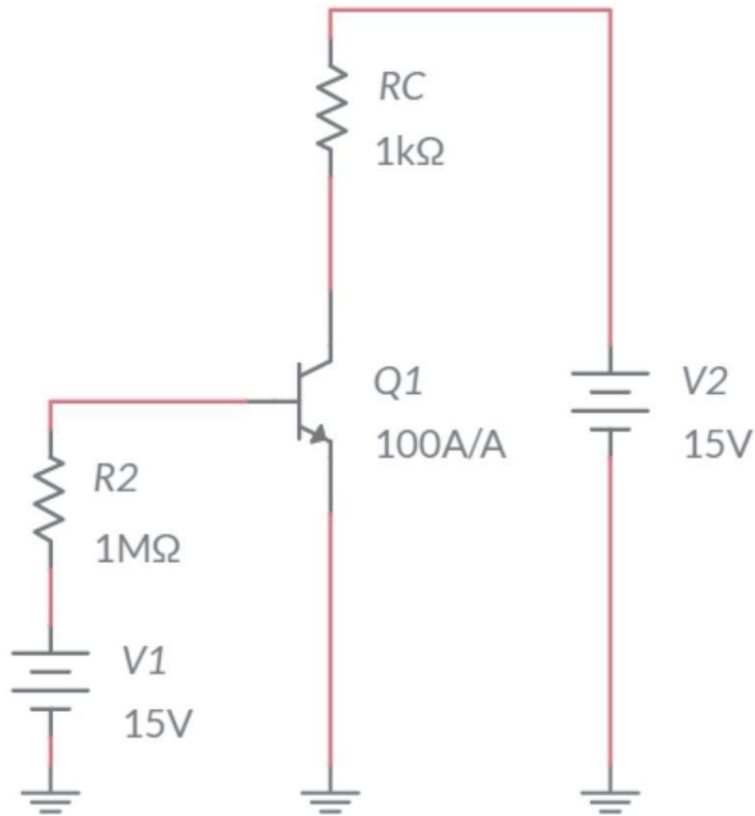

I_C mA cinsinden hangisidir?

- A ☐ 23,7
- B ☐ 14,3

C ☒ 1,43


D ☐ Hiçbiri

E ☐ 7,56

21.01.2021 10:13:32 21.01.2021 12:02:21 21.01.2021 10:32:43

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 21 (Sıra: 10)

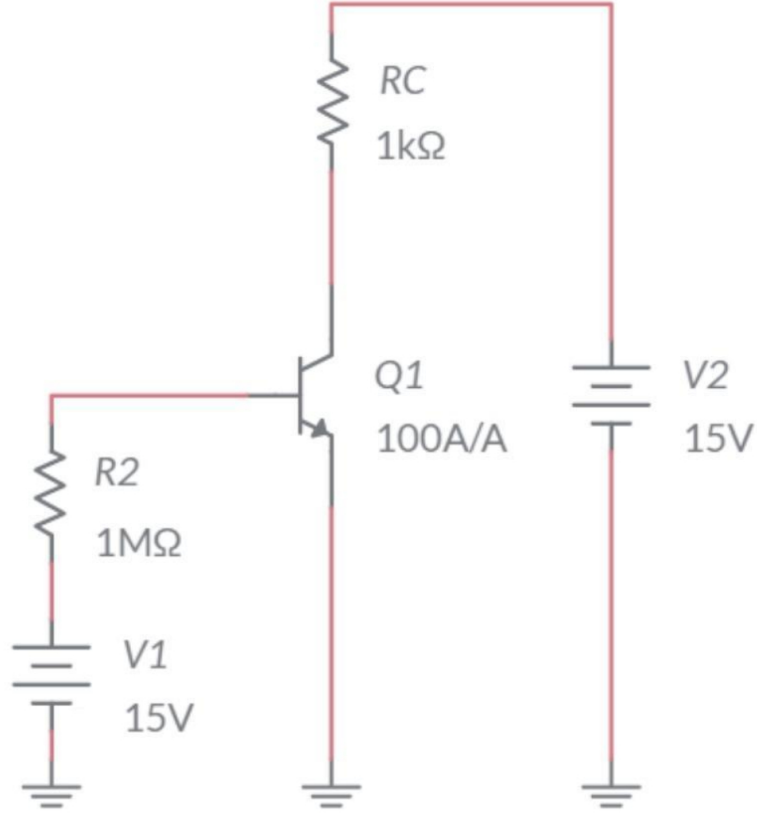

I_B μA cinsinden hangisidir?

A ☐ 1,43

B ☒ 14,3

C ☐ 0,68

D ☐ 51,37


E ☐ Hiçbiri

21.01.2021 10:13:33 21.01.2021 12:02:24 21.01.2021 10:16:54

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 22 (Sıra: 12)



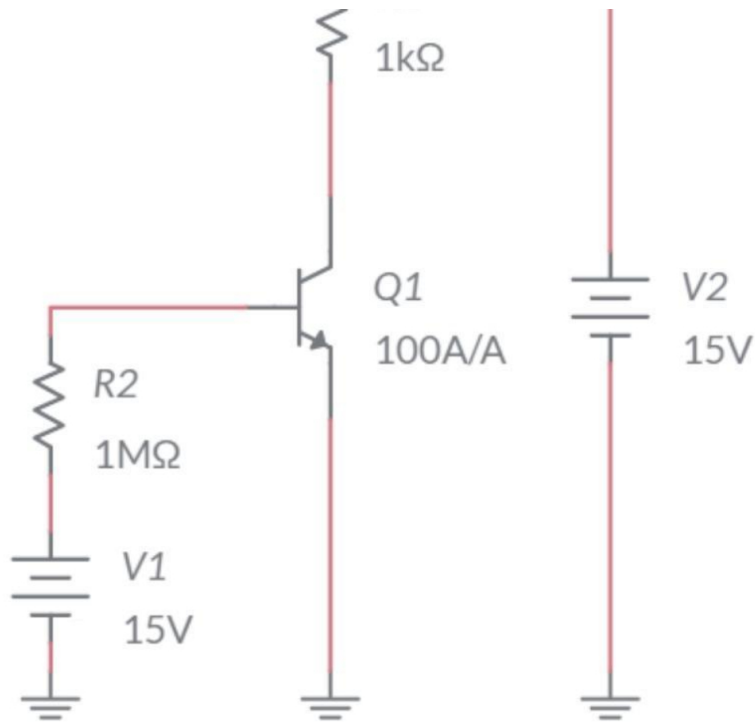

V_{CE} hangisidir?

- A ☐ 18,97
- B ☐ 9,89
- C ☐ 0,7
- D ☒ 13,57
- E ☐ Hiçbiri

21.01.2021 10:13:33 21.01.2021 12:02:24 21.01.2021 10:27:57

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 23 (Sıra: 9)

Bir BJT Transistor için $I_E = 5,34\text{mA}$ ve $I_B = 475\mu\text{A}$ ise

I_C mA cinsinden hangisidir?

- A ☐ 1,124
- B ☒ 4,865
- C ☐ 4,225
- D ☐ Hiçbiri
- E ☐ 5,34

21.01.2021 10:13:45 21.01.2021 10:31:55 21.01.2021 10:13:55

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 24 (Sıra: 8)

Bir BJT Transistor için $I_E = 5,34\text{mA}$ ve $I_B = 475\mu\text{A}$ ise


β hangisidir?

- A ☐ 140
- B ☐ 88,95
- C ☒ 10,24
- D ☐ Hiçbiri
- E ☐ 11,24

21.01.2021 10:13:46 21.01.2021 11:59:51 21.01.2021 10:29:43

Soru Puanı: 4,00

✓ Soru 25 (Sıra: 7)

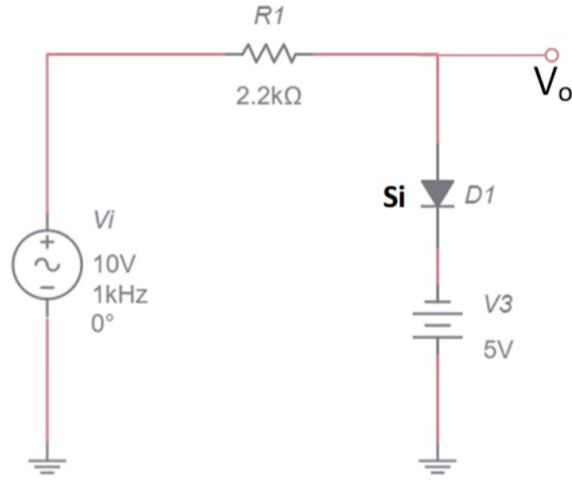

$$V_i = 10 \sin(2000\pi t)$$

V_o aşağıdakilerden hangisidir?

